

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المدرسة الخاصة لاماجورال- الشراقة



تصحيح الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

المستوى: **3ASM – 2**025/2024 – المدة: **2 سا**عة

التمرين الأول: (07 نقاط)

الجزء <u>I</u>:

1- نص قانون نيوتن الثاني (مبدأ الديناميكا):

 $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \overrightarrow{a}$ عطالي ، مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم يساوي جداء كتاته في شعاع تسارع مركز عطالته \overrightarrow{a} عطالي ، مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم يساوي جداء كتاته في شعاع تسارع :

- بتطبيق قانون نيوتن الثاني ندرس حركة الجمل: (S_3) ، (S_2) ، (S_3) ، نعتبره عطالي نعتبره عطالي

$$(S_1): \overrightarrow{P_1} + \overrightarrow{T_1} = m_1 \overrightarrow{a} \quad \text{if} \quad \sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \overrightarrow{a}$$

$$(S_1): P - T_1 = m_1 a$$

 $(T_1): \ P - T_1 = m_1 a$ بالإسقاط على محور الحركة

$$(S_1): \overrightarrow{P_2} + \overrightarrow{R_2} + \overrightarrow{T_2} + \overrightarrow{f} + \overrightarrow{T_3} = m_2 \overrightarrow{a}$$
 أي $\Sigma \overrightarrow{F_{ext}} = m \overrightarrow{a}$ احركة

بالإسقاط على محور الحركة

$$(S_3): \overrightarrow{P_3} + \overrightarrow{T_3} + \overrightarrow{R_3} = m_3 \overrightarrow{a}$$
 $(S_3): \overrightarrow{P_3} + \overrightarrow{T_3} + \overrightarrow{R_3} = m_3 \overrightarrow{a}$ $(S_3): T_2 - P_x = m_3 \overrightarrow{a}$

بالإسقاط على محور الحركة

$$a=rac{1-\sinlpha}{3}\,g-rac{f}{3\,m_2}$$
 ومنه $3m_2a=P-P_x-f$ بالجمع طرفا لطرف : نجد $3m_2a=P-P_x-f$ ومنه $\left\{egin{array}{l} P-T_1=m_1a \\ T_1-T_2-f=m_2a \\ T_2-P_x=m_3a \end{array}
ight.$

طبيعة الحركة : المسار مستقيم والتسارع ثابت ومنه الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام

$$v=\left(rac{1-sinlpha}{3}\mathrm{g}-rac{f}{3\,m_2}
ight)$$
المعادلة الزمنية للسرعة : $v=at+v_0$: المعادلة الزمنية السرعة

 $E_C = \frac{1}{2} m_2 v^2 = \frac{1}{2} m_2 a^2 t^2$ العبارة الزمنية للطاقة الحركية

A=0.2 حيث $E_c=At^2$: البيان مستقيم يشمل المبدأ (دالة خطية) عبارته من الشكل : $E_c=f(t^2)$

$$a=\sqrt{rac{2A}{m_2}}=\sqrt{rac{2\times0.2}{0.4}}=1\ m.\ s^{-2}$$
 ومنه: $E_C=rac{1}{2}m_2a^2t=At^2$. ومنه: $f=m_2[\ g(1-sinlpha)-3a\]=1,44N$ $a=rac{1-sinlpha}{3}\ g-rac{f}{3\ m_2}$. شدة الاحتكاك - شدة - شد

الجزء<u>]]</u>:

ارفاق البيان S_1 : الجسم S_2 (حركته متسارعة) و البيان B: الجسم S_2 (حركته متباطئة)

 $d=0.5 \times 4 \times 1,1=2,2m$ المسافة التي يقطعها الجسم S_2 بعد قطع الخيط : من البيان مساحة المثلث

 $v_0 = 4m/s^2$ الشروط الابتدائية للجسم S_2 من البيان

 $z_0=rac{1}{2}at^2=8m$: و $z_0=rac{1}{2}at^2=8m$ المسافة التي قطعها قبل قطع

المعادلة التفاضلية للحركة: بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الجملة (S_1) في مرجع سطحي أرضى الذي نعتبره عطالي

$$rac{dv}{dt}=g$$
 اي $ec{a}=ec{g}$ بالساقط نجد $\overrightarrow{P}=m\overrightarrow{a}$ اي $\Sigma \overrightarrow{F_{ext}}=m\overrightarrow{a}$ -

المسار مستقيم وشعاع التسارع ثابت في جهة الحركة حركة مستقيمة منظمة (سقوط حر)

$$E_{Cf} = E_{C0} + w(\overrightarrow{p})$$
 - سرعة الارتطام بالأرض : مبدأ انحفاظ الطاقة

$$\rightarrow v = \sqrt{v_0 + 2g(h - z_0)} = 16m/s$$

التمرين الثاني: (13 نقطة)

1- التعرف على العناصر X.Y.Z

مكثفة تشحن بمولد تيار ثابت Y. ناقل أومي Z وشيعة تمانع مرور التيار X

2- توهج المصباح:

أ- عند الفوج X: يتوهج المصباح انيا بإنارة ثابتة الشدة

ب- عند الفوج Y: يتوهج المصباح أنيا بإنارة ثابتة الشدة

Z عند الفوج Z : يتوهج المصباح تدريجيا وتزداد إنارته لممانعة الوشيعة إقامة التيار (السلوك التحريضي)

3- المعادلتين التفاضليتين:

$$rac{du_R}{dt} = 0$$
 : Y عند الفوج X عند الفوج أ

$$\frac{du_c}{dt} = \frac{I}{C}t$$
 : العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي المكثفة

$$u_G = rac{I}{C} \, t + RI$$
 : العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي المولد

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{(R_1 + R_2)C} u_c = 0$$
 : 2 في الوضع u_c في الوضع المعادلة التفاضلية التي يحققها

$$rac{du_c}{dt} = -mAe^{m(10-t)} \quad \leftarrow \quad u_c(t) = Ae^{m(10-t)}$$
 : التأكد من عبارة الحل

$$-mAe^{m(10-t)} + \frac{1}{(R_1+R_1)C} Ae^{m(10-t)} = 0$$
 بالتعویض في نجد

$$m = \frac{1}{R_T \mathcal{C}} = \frac{1}{\tau} \ \leftarrow \ \frac{1}{R_T \mathcal{C}} - m = 0 \ \leftarrow \ \left(\frac{1}{R_T \mathcal{C}} - m\right) A e^{m(10-t)} = 0$$

$$u_c(t=10) = Ae^{m(10-10)} = A = u_1 = 10$$

$$t_2=t_1+ au$$
 أن المماس عند t_1 يقطع محور الأزمنة عند اللحظة:

$$t = \ t_1 + \tau = 10 + \tau \ \leftarrow \frac{-A}{\tau}(t-\ t_1) + A = 0 \ \text{ if } \frac{du_c}{dt} \\ t_{t=\ t_1}(t-\ t_1) + u_c(\ t_1) = 0 \ : \ t_1 \ \text{ all the proof of the proof o$$

$$au=6$$
ه قيمة au : من البيان

$$R_2 = \frac{\tau}{C} - R_1 = 200 \, \emptyset : R_2$$
قيمة

لاتتغير وتيرة الشحن لأن شدة التيار ثابتة لاتتعلق بالمقاومة الدارة (شدة التيار مستقلة عن حمولة الدارة)

$$au = (R_1 + R_2)C$$
 وتيرة التفريغ لا تتغير : لأن ثابت الزمن لايتغير بتبديل الموضعين // وتيرة التفريغ لا تتغير المن ثابت الزمن المراب

الطاقة المحولة عبر الناقلين الأوميين

$$E_R = E_{C10s} - E_{C13s} = \frac{1}{2}C(u^2_{C10s} - u^2_{C13s}) = \frac{1}{2} \times 2.10^{-2} \times (10^2 - 6^2) = 0.64J$$

$$u_B + u_R = E \rightarrow \begin{cases} i = \frac{E - u_B}{R} \\ \frac{di}{dt} = \frac{-1}{R} \cdot \frac{du_B}{dt} \end{cases}$$

بالتعويض في قانون جمع التوترات :

$$L\frac{di}{dt} + R_T i = E \dots (R_T = r + R)$$

$$\tau = L/R_T : \frac{du_B}{dt} + u_B = \frac{rE}{R_T}$$

2- التحقق من الحل:

$$\left\{ egin{align*} A = E/_{R_T} \\ B = R_T/_L \end{array}
ight.$$
 : بالتعويض في المعادلة التفاضلية $\left\{ egin{align*} u_B = A(r+B\ e^{-Bt}) \\ rac{du_B}{dt} = -ABR\ e^{-Bt} \end{array}
ight.$

|--|

- التحليل البُعدي لـτ:

$$\begin{cases} [L] = \frac{[U] \cdot T}{I} \\ [R] = \frac{[U]}{I} \end{cases} \rightarrow [\tau] = \frac{[U] \cdot T \cdot I}{I \cdot [U]} = T$$

ومنه au متجانس مع الزمن.

-- معادلة البيان :

$$\frac{-du_B}{dt} = 10^3 \cdot u_B - 2.10^3$$

 $E = u_R(0) = 10 V$: E قيمة

$$u_R(\infty) = E - u_B(\infty) = 10 - 2 = 8V$$
 : $u_R(\infty)$ يمة التوتر (ب

ج) المقاومة الداخلية r:

$$u_B(\infty) = \frac{rE}{r+R} \to r = \frac{R \cdot u_B(\infty)}{E - u_B(\infty)} = \frac{80 \cdot 2}{10 - 2} = 20\Omega$$


: L ثابت الزمن au والذاتية

$$\begin{cases} \tau = 10^{-3} \ s \\ L = \tau R_T = 0,1 \ H \end{cases}$$

5- أ)الجدول:

4	3	2	التجربة
80	140	180	& $R(\Omega)$
0,1	1	0,4	L(H)
1	6,25	2	$\tau (ms)$
100	62,5	50	$I_0 (mA)$
0,5	1,95	0,5	$E_{Lmax}(mJ)$

ب)البيانات:

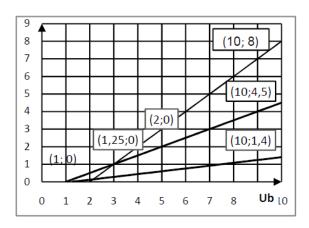

ج) تأثير عناصر الدارة:

	τ	I_0	E_{Lmax}
L	تزيد	لا تؤثر	تزيد
R	تنقص	تنقص	لا تؤثر